
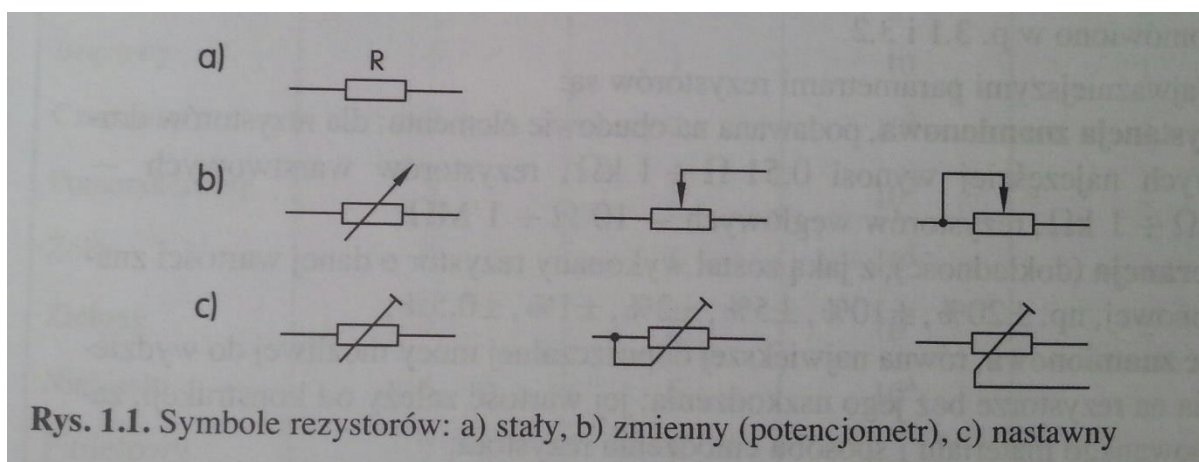
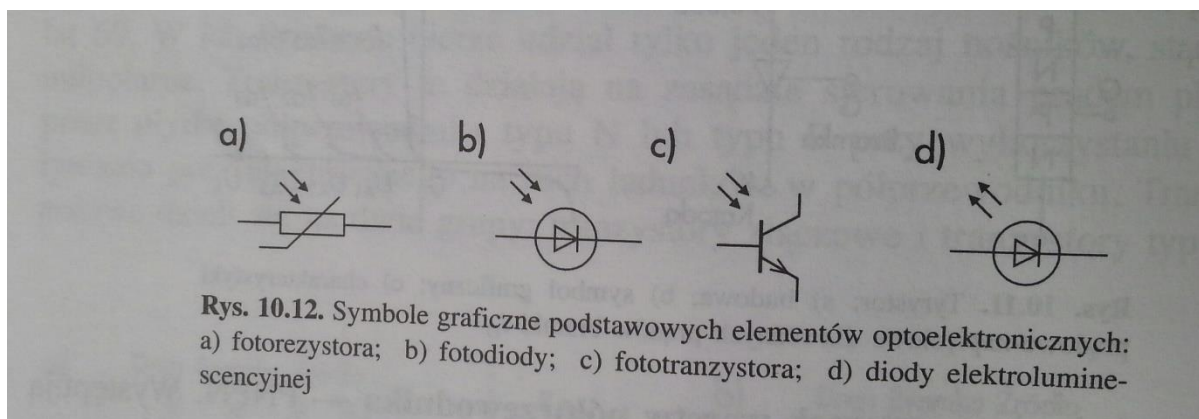



19.11.2020

Podstawy elektrotechniki



Schematy elektryczne


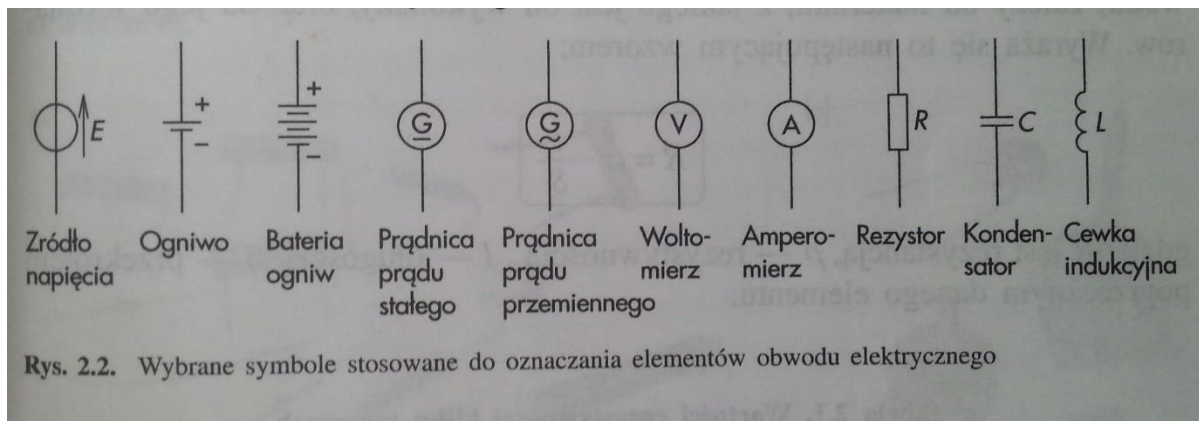
- Symbole elementów elektrycznych i elektronicznych
- Symbole układów i urządzeń elektrycznych
- Postępowanie się schematami elektrycznymi



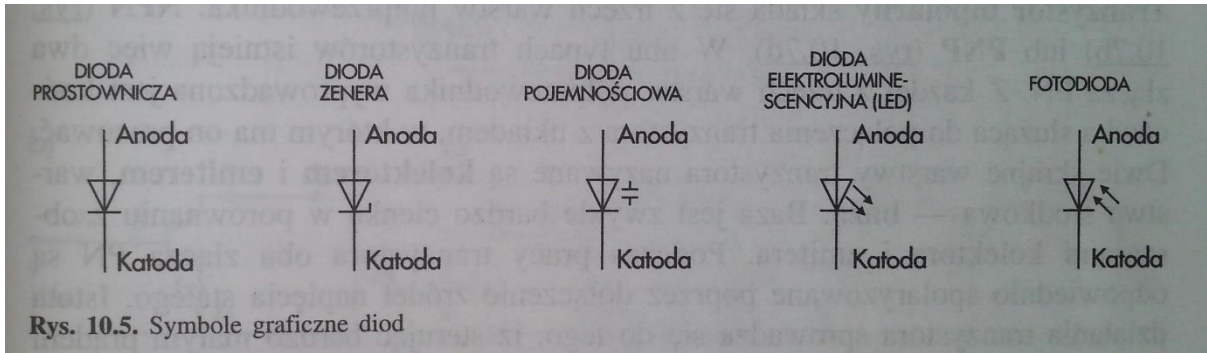

Przykłady schematów elektrycznych:

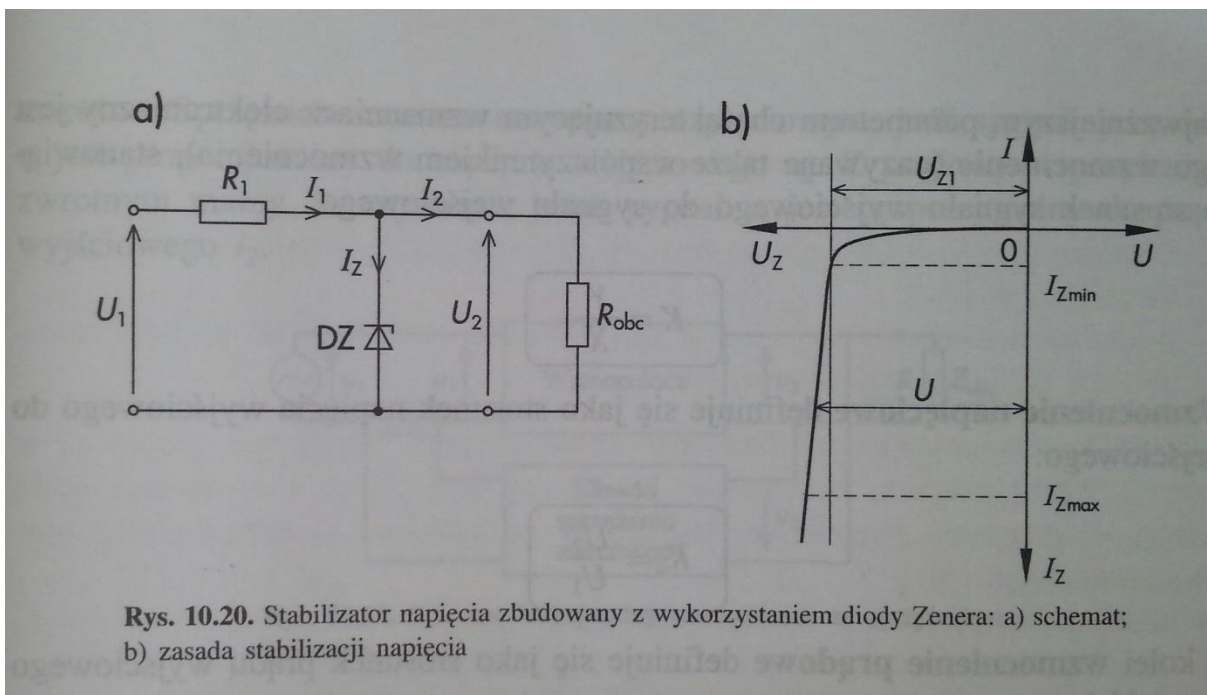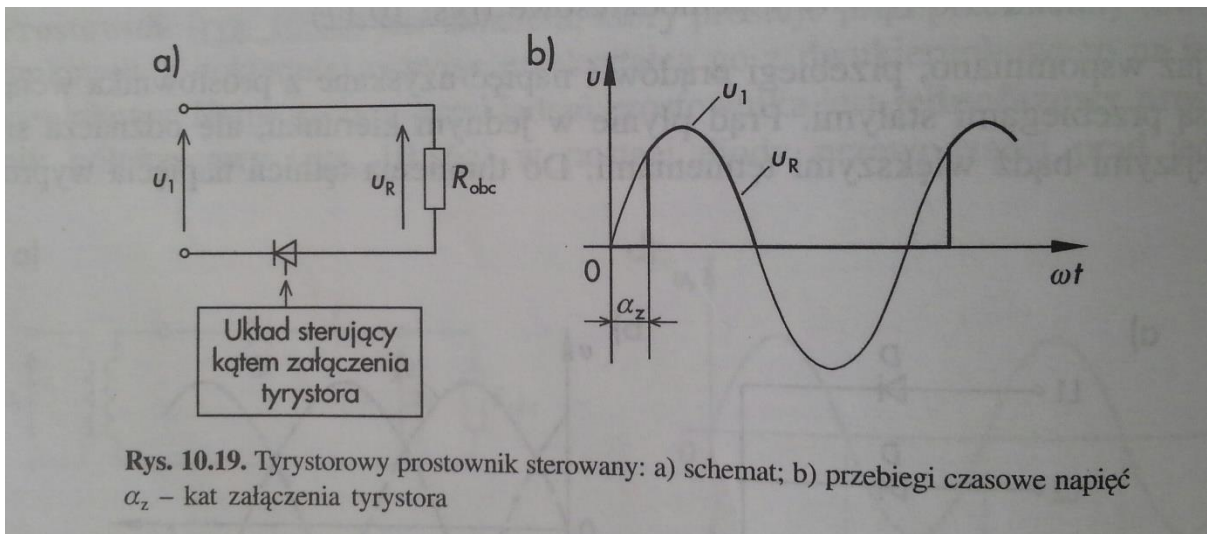

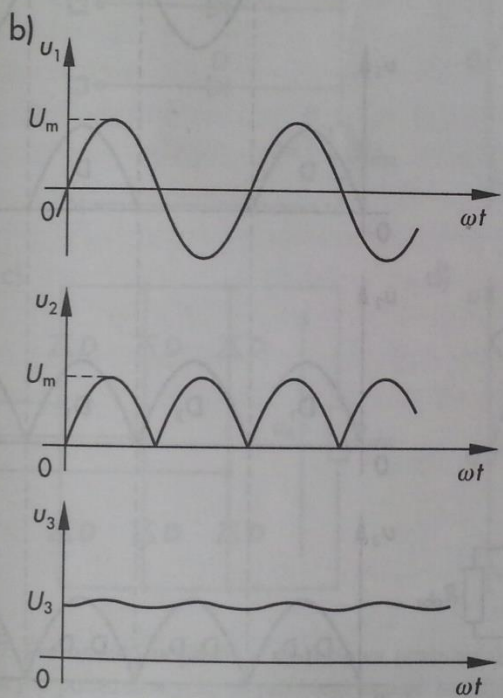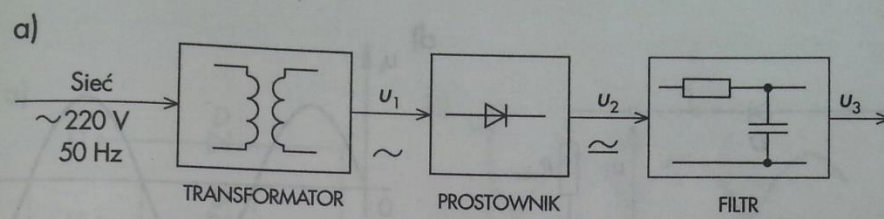

Rys. 10.15. Zasilacz sieciowy: a) schemat funkcjonalny; b) przebiegi napięć: u_1 – na wyjściu transformatora; u_2 – na wyjściu prostownika; u_3 – na wyjściu filtra